

## Aufgabe 1

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 = 1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega = \underline{\underline{3 \text{ k}\Omega}}$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{6 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{2 \text{ mA}}}$$

$$I_{\text{ges}} = I_1 = I_2$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 1 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ mA} = \underline{\underline{2 \text{ V}}}$$

## Aufgabe 2

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 = 3 \cdot 1 \text{ k}\Omega = \underline{\underline{3 \text{ k}\Omega}}$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{9 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{3 \text{ mA}}} = I_1 = I_2 = I_3$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 1 \text{ k}\Omega \cdot 3 \text{ mA} = \underline{\underline{3 \text{ V}}} = U_2 = U_3$$

$$\text{da } R_1 = R_2 = R_3 \rightarrow U_1 = U_2 = U_3$$

## Aufgabe 3

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 = 1 \Omega + 100 \Omega = \underline{\underline{101 \Omega}}$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{20 \text{ V}}{101 \Omega} = \underline{\underline{0,198 \text{ A}}} = I_1 = I_2$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_2 = 100 \Omega \cdot 0,198 \text{ A} = \underline{\underline{19,8 \text{ V}}}$$

## Aufgabe 4

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 = 100 \text{ k}\Omega + 1 \text{ M}\Omega = \underline{\underline{1,1 \text{ M}\Omega}}$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{20 \text{ V}}{1,1 \text{ M}\Omega} = \underline{\underline{18,18 \mu\text{A}}} = I_1 = I_2$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_2 = 1 \text{ M}\Omega \cdot 18,18 \mu\text{A} = \underline{\underline{18,18 \text{ V}}}$$

## Aufgabe 5

$$\begin{aligned}U_{ges} &= U_1 + U_2 + U_3 \\&= 3,33V + 5,81V + 0,85V \\&= 9,99V\end{aligned}$$

$$\underline{I_{ges} = I_1 = I_2 = I_3}$$

$$\underline{I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{3,33V}{4,7k\Omega} = 0,7085mA = I_{ges}}$$

$$\text{oder } \frac{U_2}{R_2} \quad \text{oder } I_3 = \frac{U_3}{R_3}$$

## Aufgabe 6

$$R_{ges} = R_1 + R_2 \qquad R_{ges} = \frac{U_{ges}}{I_{ges}} = \frac{12V}{10,4mA}$$

$$R_2 = R_{ges} - R_1 \qquad R_{ges} = 1,154k\Omega$$

$$R_2 = 1,154k\Omega - 470\Omega$$

$$\underline{\underline{R_2 = 684\Omega}}$$

## Aufgabe 7

$$\text{da } R_1 = R_2 \Rightarrow R_{ges} = \frac{R_1}{2} \text{ oder } \frac{R_2}{2} = \frac{4,4k\Omega}{2} = \underline{\underline{2,2k\Omega}}$$

$$I_{ges} = \frac{U_{ges}}{R_{ges}} = \frac{8V}{2,2k\Omega} = \underline{\underline{3,63mA}}$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{I_{ges}}{2} = \frac{3,63mA}{2} = \underline{\underline{1,81mA}}$$

## Aufgabe 8

$$U_{\text{ges}} = U_1 = U_2 = U_3$$

$$I_{\text{ges}} = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{6V}{100\Omega} = \underline{\underline{0,06A}}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{6V}{1k\Omega} = 0,006A$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{6V}{10k\Omega} = 0,0006A$$

$$I_{\text{ges}} = 0,06A + 0,006A + 0,0006A$$

$$\underline{\underline{I_{\text{ges}} = 66,6 \text{ mA}}}$$

$$R_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{I_{\text{ges}}} = \frac{6V}{66,6 \text{ mA}} = \underline{\underline{90,09 \Omega}}$$

oder

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{1/2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100\Omega \cdot 1k\Omega}{1,1k\Omega} = 90,90\Omega$$

$$R_{\text{ges}} = \frac{R_{1/2} \cdot R_3}{R_{1/2} + R_3} = \frac{90,90\Omega \cdot 10k\Omega}{10,090k\Omega} = \underline{\underline{90,09\Omega}}$$

## Aufgabe 9

$$\text{da } R_1 = R_2 \Rightarrow R_{1,2} = \frac{R_1}{2} = \frac{8 \text{ k}\Omega}{2} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = R_4 \Rightarrow R_{3,4} = \frac{R_3}{2} = \frac{20 \text{ k}\Omega}{2} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{\text{ges}} = \frac{R_{1,2} \cdot R_{3,4}}{R_{1,2} + R_{3,4}} = \frac{4 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega}{14 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{2,857 \text{ k}\Omega}}$$

$$U_{\text{ges}} = U_1 = U_2 = U_3 = U_4 ; I_1 = I_2 ; I_3 = I_4$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{9 \text{ V}}{8 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{1,125 \text{ mA}}} \quad I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{9 \text{ V}}{20 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{0,45 \text{ mA}}}$$

$$I_{\text{ges}} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 2 \cdot 1,125 \text{ mA} + 2 \cdot 0,45 \text{ mA} = \underline{\underline{3,15 \text{ mA}}}$$

oder

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{9 \text{ V}}{2,857 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{3,15 \text{ mA}}}$$

## Aufgabe 10

$$U_{\text{ges}} = U_1 = U_2 = U_3$$

$$I_{\text{ges}} = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{15 \text{ V}}{1,8 \text{ k}\Omega} = 8,3 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{15 \text{ V}}{3,3 \text{ k}\Omega} = 4,54 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_{\text{ges}} - I_1 - I_3 = 16,7 \text{ mA} - 8,3 \text{ mA} - 4,54 \text{ mA}$$

$$I_2 = 3,871 \text{ mA}$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{15 \text{ V}}{3,871 \text{ mA}} = \underline{\underline{3,925 \text{ k}\Omega}}$$